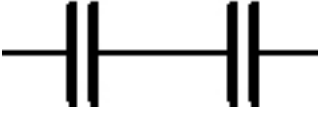
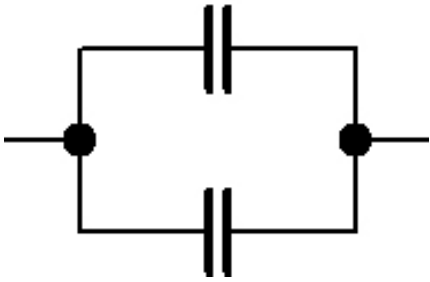
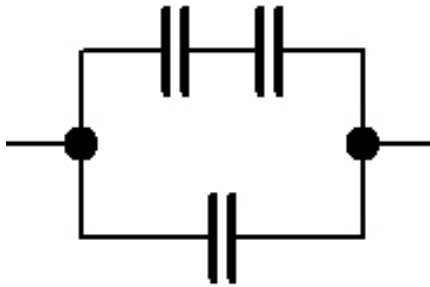
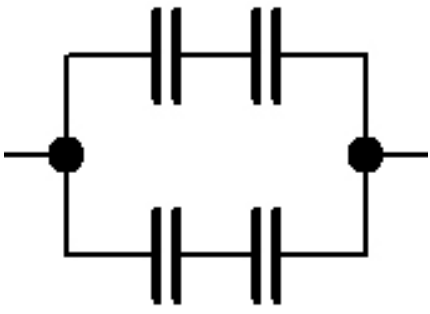
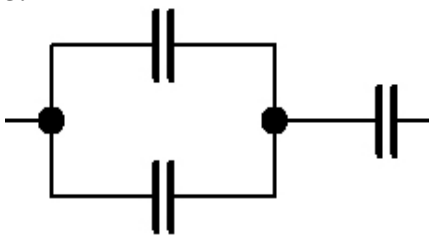
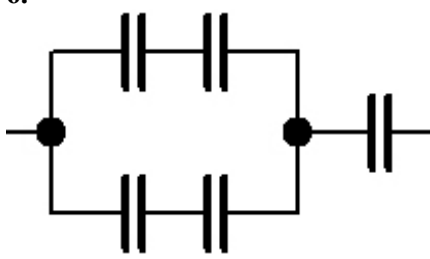
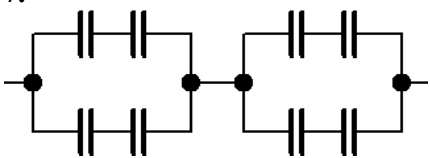
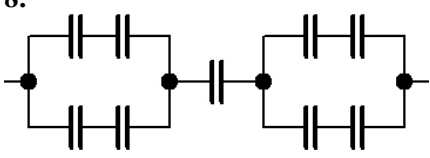
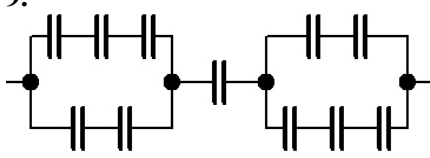
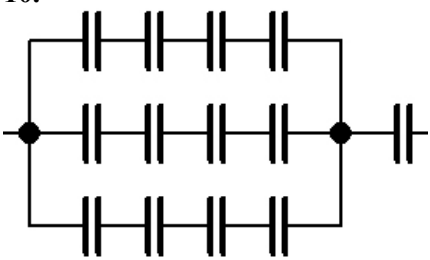
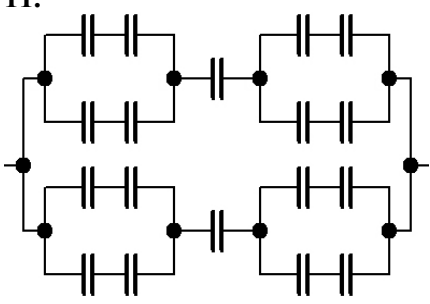


Zapojování kondenzátorů - zadání

Určete výslednou kapacitu zapojení kondenzátorů dle obrázků. Všechny kondenzátory mají kapacitu C .

1. 	2. 	3. 
4. 	5. 	6. 
7. 	8. 	9. 
10. 	11. 	12. 